# Ejercicio 1

# Curvas características

Se busca simular las curvas características de distintos dispositivos y corroborar estas simulaciones con las mediciones obtenidas:

- 1. Diodo común
- 2. Diodo Zenner
- 3. Transistor bipolar

Todas las simulaciones fueron realizadas en LTSPICE.

### 1.1 Curva del diodo común

El diodo utilizado fue el 1N4007.

#### 1.2 Curva del diodo Zenner

El diodo Zenner utilizado fue un diodo Zenner de 3,9 V.

### 1.3 Curva del transistor bipolar

El transistor utilizado fue un BC547.